

第二讲

一、可编程逻辑器件的发展历程

二、可编程逻辑器件的分类

按集成度可编程逻辑器件可分为：


- ◆ 简单 PLD：PROM、PAL、PLA、GAL
- ◆ 复杂 PLD：CPLD、FPGA

三、简单PLD原理

3.1 PROM

缺点：与阵列固定，造成资源浪费。

PROM的逻辑阵列结构


 


逻辑函数表示：

$$\begin{aligned}
 F_0 &= M_{p-1,0}W_{p-1} + \dots + M_{1,0}W_1 + M_{0,0}W_0 \\
 F_1 &= M_{p-1,1}W_{p-1} + \dots + M_{1,1}W_1 + M_{0,1}W_0 \\
 &\vdots \\
 F_{m-1} &= M_{p-1,m-1}W_{p-1} + \dots + M_{1,m-1}W_1 + M_{0,m-1}W_0
 \end{aligned}$$

用PROM完成半加器逻辑阵列

PROM表达的PLD图阵列

  

3.2 PLA

- 1、PLA 器件除了实现组合逻辑外，还可实现实现逻辑
- 2、PLA 器件对于逻辑功能的处理比较灵活，但处理逻辑功能较简单的电路是比较浪费，因此在此基础上发展了 GAL 和 PAL 等 PLD 器。

3.3 PAL

3.4 GAL

GAL 有如下优点:

采用 CMOS 的浮栅工艺，器件速度提高，功耗下降
可以重复编程

总结

	阵列		输出
	AND	OR	
PROM	固定的	可编程的	TS、OC
FPLA	可编程的	可编程的	TS、OC、H、L
PAL	可编程的	可编程的	TS、I/O、寄存器型
GAL	可编程的	固定的	由用户定义

3.5 CPLD

3.6 FPGA

3.6.1 PGA可编程逻辑块

CLB: configuration Logic Block

FPGA 通常包括三种基本资源:

- ◆ 可编程逻辑块
- ◆ 可编程输入输出
- ◆ 可编程内部互连资源

除了上述资源外, 还包括以下可选资源:

- ◆ 存储器资源
- ◆ 数字时钟管理单元 (分频/倍频、数字延迟、时钟锁定)
- ◆ 算法运算单元 (高速硬件乘法器、加法器)
- ◆ 多电平标准兼容的 I/O 接口
- ◆ 高速串行 I/O 接口
- ◆ 特殊功能模块 (以太网 MAC 等硬件 IP 核)
- ◆ 微处理器 (PowerPC405 等硬件处理器 IP 核)

与 PLD 的主要区别:

- ◆ PLD 修改具有固定内联线路的逻辑功能来进行编程
- ◆ FPGA 修改内连线的布线, 更适合实现多级的逻辑功能。

1、找表的可编程结构

2、于反熔丝的可编程结构

是一次性可编程和非丢失性的器件

Actel 的多路开关型结构

3、于 Flash 的可编程结构

4、种可编程单元结构 FPGA 比较

	优点	缺点	典型产品	适用于
SRAM FPGA	可重编程; 技术成熟; 可选产品多; 已广泛使用;	配置时间长; 需片外配置芯片; 功耗较高; 安全性差;	Xilinx 公司的 Spartan、 Virtex 系列 FPGA; Altera 公司的 Cyclone、 Stratix 系列 FPGA;	一般商 用数字 系统
反熔丝 FPGA	工作频率高; 上电即运行; 安全性高; 不需外部配置芯片; 抗干扰能力强; 功耗低;	一次性编程;	Actel 公司的 Axcelerator、 SX 系列 FPGA; QuickLogic 公司的 Eclipse 系列 FPGA;	国防、航 空航天 方面的 应用
Flash FPGA	可重编程; 上电配置时间极短; 安全性高; 不需外部配置芯片; 功耗较低;	尚未广泛使用;	Lattice 公司的 ispKPGA、 LatticeXP 系列 FPGA; ASIC 公司的 FxASIC 系列 FPGA;	一般商 用、需 保证设计 安全性的 应用

3.6.2 可编程IOB

- ◆ 能兼容 TTL 和 CMOS 多种接口和电压标准
- ◆ 可配置为输入、输出、双向、集电极开路和 tri-state 等形式
- ◆ 能提供适当的驱动电流
- ◆ 降低功耗，防止过冲和减少电源噪声
- ◆ 支持多种接口电压（降低功耗）

3.6.3 可编程的内部连线资源

3.6.4 器件举例

1、Altera EX10K 系列

- ◆ 逻辑阵列 LAB 是由一系列的相邻 LE 构成的
- ◆ 逻辑单元 LE---查找表
- ◆ 快速通道(FastTrack)
- ◆ I/O 单元与专用输入端口
- ◆ 嵌入式阵列块 EAB 是在输入、输出上带有寄存器的 RAM 块，是由一系列的嵌入式 RAM 单元构成。

2、Xilinx Virtex II

(1) 内部结构概述

FPGA 内部比较复杂，根据 Datasheet 上的分类，主要包括以下几个部分：

- ◆ 输入/输出模块 Input/Output Blocks (IOB)
- ◆ 可配置逻辑单元 Configurable Logic Blocks (CLB)
- ◆ Block Select RAM
- ◆ 18 x 18 乘法器 (18-Bit x 18-Bit Multipliers)
- ◆ 全局时钟网络 (Global Clock Mux)
- ◆ 数字时钟管理模块 (DCM)
- ◆ 布线资源 Routing Resources

(2) 全局时钟网络

- ◆ 采用原语 **BUFGMUX**：千万不要将两个时钟通过一个与门或者或门，这样很可能会产生毛刺，影响系统稳定性，如果要对时钟进行操作，例如切换时钟等，请使用 FPGA 内部的专用器件“BUFGMUX”。
- ◆ DCM (Digital Clock Manager) :DCM 是 FPGA 内部处理时钟的重要器件，他的左右主要有三个：消除时钟偏斜 (Clock De-skew)、频率合成 (Frequency Synthesis) 和相位调整 (Phase Shifting)

3、Altera 与 Xilinx 比较

(1) 结构不同

- ◆ A：嵌入式阵列块 EAB、逻辑阵列块 LAB、FastTrack、I/O 单元
- ◆ X：LCB(Configurable Logic Block)、IOB、布线资源(ICR)。

(2) RAM的使用不同

- ◆ A：EAB 可用做大型的 RAM，在 LE 中的查找表也可构成 RAM。
- ◆ X：没有专门的 RAM，需要时可由 CLB 中的 LUT 构建。

(3) 基本单元不同

- ◆ A:LE(8 个 LE 组成一个 LAB，一个 LE 带有一个触发器)。
- ◆ X:CLB(一个 CLB 带有两个触发器)。

(4) 布线不同

- ◆ A: FastTRACK，局部互连、进位链和级联链。
- ◆ X: 单长线、双长线、长线。

(5) 时钟同步方式不同

- ◆ A: 使用时钟锁定和时钟自举方法。
- ◆ X: 有一个时钟网络用于时钟的同步，在 V 器件中使用 DLL(Delay-Locked-Loop)技术，缩短了信号输出时间，提高了 I/O 的速度。

(6) 另外 XilinxFPGA 有专门的乘法器

3.7 CPLD与FPGA的区别

CPLD 适用于逻辑密集型，FPGA 适用于数据密集型


- 1、逻辑单元
- 2、互连
- 3、编程工艺

第三讲 FPGA Editor 操作

1、打开 FPGA Editor

程序 → Xilinx ISE souite 10.1 → ISE → Accessories → FPGA Editor

2 新建硬核，点击 File → new

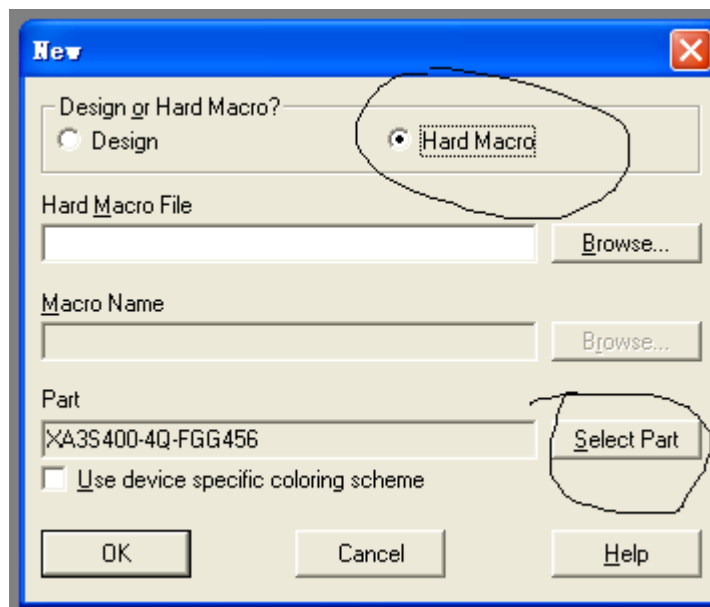

3、点击右侧“add”，

第四讲 编码器与译码器

一、编码

- 1、 2^n 需要n位二进制码表示
- 2、目前使用的编码器有普通编码器和优先编码器两种。
 - ◆ 普通编码器：任何时刻只允许输入一个有效编码请求信号，否则输出将发生混乱。
 - ◆ 优先编码器：允许同时输入两个以上的有效编码请求信号。

二、练习

ISE 使用技巧：


1、出现下图的情况的原因：

- (1) 事先没有选择正确的 verilog test fixture 文件
- (2) always 块没有触发条件，例如

```
always
begin
    Z[3] = ~ Y1[4];
    Z[2] = ~(Y1[2]&Y0[2]);
    Z[1] = ~(Y1[1]&Y0[1]);
    Z[0] = ~(Y1[0]&Y0[0]);
end
```

应改为：
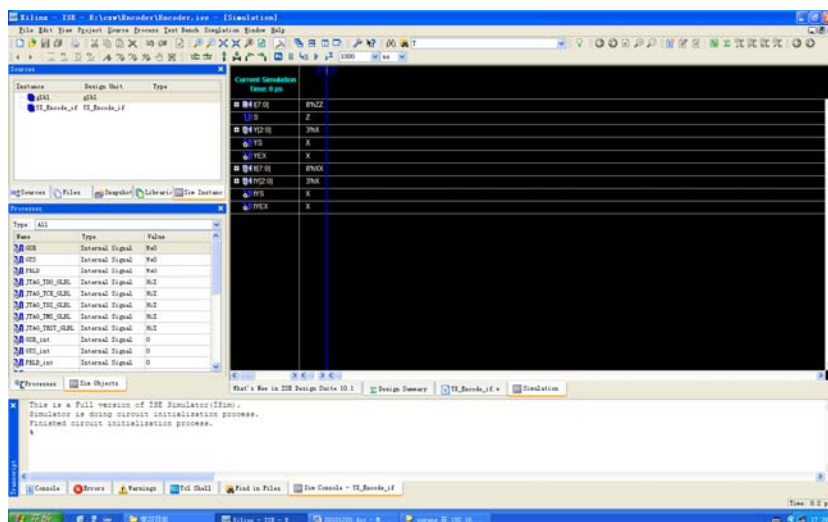
```
always @(*)
begin
    Z[3] = ~ Y1[4];
    Z[2] = ~(Y1[2]&Y0[2]);
    Z[1] = ~(Y1[1]&Y0[1]);
    Z[0] = ~(Y1[0]&Y0[0]);
end
```



2、如下代码综合时出现如下错误：

代码：

```
module Encoder(I, S, Z);
    input [15:0] I;
```

```
input      S;
output [3:0] Z;
reg [3:0] Z;
reg [4:0] Y0;
wire [4:0] Y1;

YX_Encode_case m1(.I(I[15:8]), .S(S), .Y(Y1)),
                m0(.I(I[7:0]), .S(Y1[3]), .Y(Y0));

always @(*)
begin
    Z[3] = ~ Y1[4];
    Z[2] = ~(Y1[2]&Y0[2]);
    Z[1] = ~(Y1[1]&Y0[1]);
    Z[0] = ~(Y1[0]&Y0[0]);
end
endmodule
```

错误:

ERROR:HDLCompilers:246 - "Encoder.v" line 32 Reference to vector
reg 'Y0' is not a legal net lvalue

原因: Y0 的类型错误, reg 应改为 wire 。