 




## 炼狱传奇-VGA 之战

VGA(Video Graphics Array,视频图形阵列), 是 IBM 于 1987 年提出的一个使用类比讯号的电脑显示标准。VGA 是最多制造商所共同支持的一个低标准, 个人电脑在加载自己的独特驱动程式之前, 都必须支持 VGA 的标准。

今天我们就来学习一下这个接口的驱动时序, 让我们的设计从此色彩纷呈。首先我们看一下 VGA 接口的电路原理图



由电路图可以看出, 我们的 VGA 并没有特殊的外部芯片, 也就是说, 我们唯一要关注的可能就是它的显示原理和时序了。那么接下来我们具体来看一下 VGA 的扫描原理是什么。


### VGA 扫描方式

显示器扫描方式分为逐行扫描和隔行扫描: 逐行扫描是扫描从屏幕左上角一点开始, 从左向右逐点扫描, 每扫描完一行, 电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置, 在这期间, CRT 对电子束进行消隐, 每行结束时, 用行同步信号进行同步; 当扫描完所有的行, 形成一帧, 用场同步信号进行场同步, 并使扫描回到屏幕左上方, 同时进行场消隐, 开始下一帧。隔行扫描是指电子束扫描时每隔一行扫一线, 扫完一屏后再返回来扫描剩下的线, 隔行扫描的显示器闪烁快速, 可能会使使用者眼睛疲劳 (本实验采用逐行扫描的方式)


扫描原理清楚以后, 紧接着大家再来看看 VGA 的行、列同步时序



### 列同步时序

 

### 行同步时序

 

VGA 中定义行时序和列时序都需要同步脉冲 (a 段), 显示后沿 (b 段)、显示时序段 (c 段) 和显示前沿 (d 段) 四部分。VGA 工业标准显示模式要求: 行同步、列同步都为负极性, 即同步脉冲要求是负脉冲。

由 VGA 行时序可知: 每一行都有一个负极性行同步脉冲 (a 段), 是数据行的结束标志, 同时也是下一行的开始标志。在同步脉冲之后为显示后沿 (b 段), 在显示时序段 (c 段) 显示器为亮的过程, RGB 数据驱动一行上的每一个像素点, 从而显示一行。在一行的最后为显示前沿 (d 段)。在显示时间段之外没有图像投射到屏幕, 而是插入消隐信号。同步脉冲、显示后沿和显示前沿都是在行消隐间隔内, 当消隐有效时, RGB 信号无效, 屏幕不显示数据。

VGA 的列时序与行时序分析基本一致。



VGA 也有许多的显示标准，接下来我们通过表格来一探究竟。

显示模式	时钟 (MHz)	列时序 (列数)					行时序 (行数)				
		a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
640*480*60	25.175	96	48	640	16	800	2	33	480	10	525
640*480*75	31.5	64	120	640	16	840	3	16	480	1	500
800*600*60	40.0	128	88	800	40	1056	4	23	600	1	628
800*600*75	49.5	80	160	800	16	1056	3	21	600	1	625
1024*768*60	65	136	160	1024	24	1344	6	29	768	3	806
1024*768*75	78.8	176	176	1024	16	1312	3	28	768	1	800
1280*1024*60	108.0	112	248	1280	48	1688	3	38	1024	1	1066
1280*800*60	83.64	136	200	1280	64	1680	3	24	800	1	828
1440*900*60	106.47	152	232	1440	80	1904	3	28	900	1	932


以本实验的显示标准 800\*600\*60Hz 为例。(800 为列数，600 为行数，60Hz 为刷新一屏的频率)

行时序：屏幕对应的行数为 628 (a+b+c+d=e 段)，其中 600 (c 段) 为显示行；每行均有行同步信号 (a 段)，为 4 个行周期的低电平；

列时序：每个显示行包括 1056 列 (a+b+c+d=e 段)，其中 800 (c 段) 为有效显示区，每一行有一个行同步信号 (a 段)，为 128 个行周期的低电平。

扫描时钟频率：40MHZ

原理清楚以后，接下来我们设计系统模块图如下：

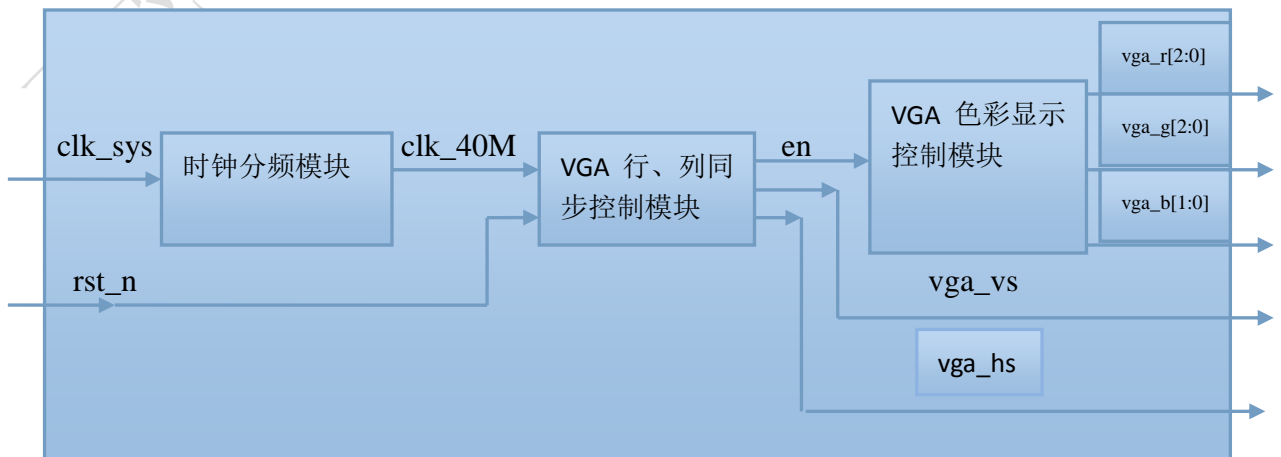



模块说明:

(1)时钟分频模块

我们开发板上使用的晶振为 50MHZ，由于我们的显示标准为 800\*600\*60HZ，所以我们需要分频输出 40MHZ 的系统时钟。时钟分频模块，我们可以通过调用锁相环来实现。

(2)VGA 行列同步控制模块

VGA 显示标准需要设定行列同步信号，标定出有效显示区域，这也是整个 VGA 驱动模块的核心部分

(3)VGA 色彩显示控制模块

在图像有效显示区域内，输出控制颜色的 r、g、b 信号

接下来我们学习每个功能模块的具体代码实现，由于分频模块我们采用的是锁相环，而之前的章节中，我们对锁相环的使用有专门的论述，所以此处我们不再赘述。

VGA 行列同步控制模块具体代码如下:

```
module vga( //显示分辨率为800 * 600 *60 MHZ
//端口信号：模块的输入输出接口
input clk, //连接至分频时钟，为40MHZ
input rst_n, //低电平复位

output reg vga_hs, //VGA列同步信号
output reg vga_vs, //VGA行同步信号
output en //显示有效区域的使能信号
);

//-----VGA时序-----
// 显示模式 时钟
// 800*600@60 40Mhz
// 同步 后沿 有效 前沿 周期
//hs 128 88 800 40 1056
//vs 4 23 600 1 628
//VGA显示相应参数
parameter hy_all = 11'd1056, //列时序
           hy_a = 11'd128,
           hy_b = 11'd88,
           hy_c = 11'd800,
           hy_d = 11'd40,

           vy_all = 11'd628, //行时序
           vy_a = 11'd4,
           vy_b = 11'd23,
           vy_c = 11'd600,
           vy_d = 11'd1;
```



```
//用计数器限定VGA显示相应区域
reg [10:0] cnt_h;//列计数器
reg [10:0] cnt_v;//行计数器

//-----列计数-----
always@(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_h <= 11'd0;//列计数器复位
    else if(cnt_h == (hy_all-1))//所有列扫描完毕
        cnt_h <= 11'd0;//列计数器清零
    else
        cnt_h <= cnt_h + 1'b1;//列计数器累加

//-----行计数-----
always@(posedge clk or negedge rst_n)//在一列计数完之后将行加1
    if(!rst_n)
        cnt_v <= 11'd0;//行计数器复位
    else if(cnt_v == (vy_all-1))//所有行扫描完毕
        cnt_v <= 11'd0;//行计数器清零
    else if(cnt_h == (hy_all-1))//所有列扫描完毕
        cnt_v <= cnt_v + 1'b1;//行计数器加一

always@(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        vga_hs <= 1'b1;//复位时置列同步信号为高电平
    else if(cnt_h == 0) //列开始扫描
        vga_hs <= 1'b0;//置列同步信号为低电平
    else if(cnt_h == hy_a)//保持hy_a个时钟周期
        vga_hs <= 1'b1;//置列同步信号为高电平

//-----限定行同步信号-----
always@(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        vga_vs <= 1'b1;//复位时置行同步信号为高电平
    else if(cnt_v == 0) //行开始扫描
        vga_vs <= 1'b0;//置行同步信号为低电平
    else if(cnt_v == vy_a)//保持vy_a个时钟周期
        vga_vs <= 1'b1;//置行同步信号为高电平

//-----限定显示有效区域，设定使能信号-----
wire [12:0] en1;//列有效标志
wire [12:0] en2;//行有效标志

assign en1 = (cnt_h >= hy_a + hy_b && cnt_h <= hy_a + hy_b + hy_c)?(cnt_h-hy_a-hy_b):11'd0;//列有效区域
assign en2 = (cnt_v >= vy_a + vy_b && cnt_v <= vy_a + vy_b + vy_c)?(cnt_v-vy_a-vy_b):11'd0;//行有效区域
assign en = (en1 > 0 && en2 > 0 )?1'b1:1'b0;//行、列共同有效区域800*600

endmodule
```



VGA 色彩显示控制模块具体代码如下：

```

/*****
*   Module Name       :   r_g_b
*   Engineer          :   梦翼师兄
*   Target Device     :   EP4CE10F17C8N
*   Tool versions     :   Quartus II 13.0 SP1
*   Create Date       :   2014-12-31
*   Revision          :   v1.0
*   Description       :   VGA色彩输出信号控制器
*   Website           :   www.zxopen.com
*   Forum             :   www.fpgaw.com
*****/
module r_g_b (      //颜色控制模块
//端口信号：模块的输入输出接口
    input          en, //使能信号

    output [2:0]   vga_r, //红色(3位：根据数值的变化，控制颜色的深浅)
    output [2:0]   vga_g, //绿色(3位：根据数值的变化，控制颜色的深浅)
    output [1:0]   vga_b //蓝色(2位：根据数值的变化，控制颜色的深浅)
);

//-----在使能区域显示相应的颜色-----
assign vga_r = en?3'b111:3'b000; //在使能信号下输出红色
assign vga_g = 3'b000; //无绿色输出
assign vga_b = 2'b00; //无蓝色输出
endmodule

```

编写完成各子模块以后，为了将所有模块连接起来，我们需要建立顶层文件如下：

```

module top (      //顶层模块：将各个模块组合
//外部接口
    input          clk, //系统时钟50MHz
    input          rst_n, //低电平复位
    output         vga_vs, //VGA行同步信号
    output         vga_hs, //VGA列同步信号
    output [2:0]   vga_r, //红色输出信号
    output [2:0]   vga_g, //绿色输出信号
    output [1:0]   vga_b //蓝色输出信号
);
//内部信号：模块内部的接口信号，比如模块p11的输出信号c0，通过内部信号clk_40与模块vga的输入信号clk相连
wire clk_40;
wire en;

//模块例化
p11 p11 (      //分频时钟，用锁相环产生，在显示标准800*600*60HZ中，时钟指定为40MHz
    .inclk0(clk),
    .c0(clk_40)
);

```



```


vga vga ( //接入分频时钟，限定显示的有效区域
    .clk(clk_40),
    .rst_n(rst_n),
    .vga_vs(vga_vs),
    .vga_hs(vga_hs),
    .en(en)
);

r_g_b r_g_b( //在有效区域内，显示相应颜色
    .en(en),
    .vga_r(vga_r),
    .vga_g(vga_g),
    .vga_b(vga_b)
);

endmodule

```

 综合编译以后，我们可以查看 RTL 视图，查看电路综合结果和预想是否一致，调用 RTL 视图如下：



由此可以，电路模块综合结果和我们预先设定相同。接下来我们编写测试代码如下，用来验证我们设计的正确性


```

timescale 1 ns / 1 ns //设置仿真时间单位与精度分别为1ns/1ns
module test; //测试模块：主要是将激励信号赋相应的值，仿真之后观察波形，验证与实际功能是否一样
//端口信号定义，激励信号为reg型
reg clk;
reg rst_n;
wire [2:0] vga_r;
wire [2:0] vga_g;
wire [1:0] vga_b;
wire vga_hs;
wire vga_vs;
//初始化激励，以及给相应激励赋值
initial
begin
    clk = 0;
    rst_n = 0; //在复位阶段，将激励赋初值
    #200 rst_n = 1; //在延时200ns后将复位信号置为1
end
always #10 clk = ~clk; //时钟的表示，即每隔10ns翻转一次，一个周期的时间即为20ns，时钟为1/20ns = 50MHZ
//模块例化
top top(
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .vga_hs(vga_hs),
    .vga_vs(vga_vs),
    .vga_r(vga_r),
    .vga_g(vga_g),
    .vga_b(vga_b)
);
endmodule

```



查看仿真波形

 

如图可以看出，当 en 有效时，vga\_r 输出 3' b111，说明设计正确。

将代码下载到开发板，运行效果图如下：

